

SULIT



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI**

**BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN
JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI**

JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK

PEPERIKSAAN AKHIR

SESI II : 2024/2025

DET20123: ELECTRICAL CIRCUITS 2

TARIKH : 28 MEI 2025

MASA : 8.30 PAGI – 10.30 PAGI (2 JAM)

Kertas ini mengandungi **ENAM (6)** halaman bercetak.

Bahagian A: Struktur (4 soalan)

Bahagian B: Esei (1 soalan)

Dokumen sokongan yang disertakan : Formula

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIARAHKAN

(CLO yang tertera hanya sebagai rujukan)

SULIT

SECTION A: 80 MARKS
BAHAGIAN A: 80 MARKAH

INSTRUCTION:

This section consists of **FOUR (4)** structured questions. Answer **ALL** questions.

ARAHAN:

*Bahagian ini mengandungi **EMPAT (4)** soalan berstruktur. Jawab **SEMUA** soalan.*

QUESTION 1

SOALAN 1

- | | |
|------|---|
| CLO1 | <p>(a) List FOUR (4) applications where alternating current (AC) is preferred over direct current (DC).</p> <p><i>Senaraikan EMPAT (4) aplikasi di mana arus ulang-alik (AU) lebih dipilih daripada arus terus (AT).</i></p> <p style="text-align: right;">[4 marks]
[4 markah]</p> |
| CLO1 | <p>(b) Elaborate the process of generating alternating current using a simple AC generator. Include the role of Faraday's Law of Electromagnetic Induction and Lenz's Law in your explanation.</p> <p><i>Terangkan proses penjanaan arus ulang-alik menggunakan penjana AU yang mudah. Sertakan peranan Hukum Faraday bagi Aruhan Elektromagnetik dan Hukum Lenz dalam penerangan anda.</i></p> <p style="text-align: right;">[6 marks]
[6 markah]</p> |
| CLO1 | <p>(c) Consider a sinusoidal voltage expressed by the equation, $v = 310 \sin (100\pi t + 30^\circ)$ V at any time, t seconds. Calculate the peak voltage (V_p), Root Mean Square voltage (V_{rms}), Average voltage (V_{avg}), The instantaneous voltage at $t = 5$ ms and the time at which the voltage first reaches its maximum value.</p> <p><i>Pertimbangkan voltan sinusoidal yang dinyatakan oleh persamaan, $v = 310 \sin (100\pi t + 30^\circ)$ V pada bila-bila masa, t saat. Kira voltan puncak(V_p), Voltan</i></p> |

punca min kuasa dua (V_{pmkd}), Voltan purata (V_{purata}), Voltan seketika pada $t = 5 \text{ ms}$ dan Masa di mana voltan mula mencapai nilai maksimumnya.

[10 marks]

[10 markah]

QUESTION 2

SOALAN 2

- CLO1 (a) With the aid of phasor diagrams and waveforms, compare the voltage and current relationship for a purely inductive circuit and a purely capacitive circuit. *Dengan bantuan gambarajah fasor dan bentuk gelombang, bandingkan hubungan voltan dan arus bagi litar aruhan tulen dan litar kemuatan tulen.*
- [5 marks]
[5 markah]
- CLO1 (b) Interpret the actual power (P), reactive power (Q) and the apparent power (S) in AC circuits using the power triangle and relevant power formula. *Nyatakan kuasa aktif (P), kuasa reaktif (Q), dan kuasa ketara (S) dalam litar AU menggunakan segitiga kuasa dan formula kuasa yang berkaitan.*
- [5 marks]
[5 markah]
- CLO1 (c) A coil of negligible resistance and inductance 2 mH is connected in series with a capacitance of 50 pF and a resistance of 36 Ω across 15V, variable frequency supply. Calculate the resonant frequency, the current at resonance, voltages across inductor at resonance, Q-factor, and bandwidth of the circuit. *Sebuah gegelung dengan rintangan yang boleh diabaikan dan pearuh 2 mH disambungkan secara siri dengan pemuat 50 pF dan rintangan 36 Ω merentasi bekalan frekuensi boleh ubah 15V. Kirakan frekuensi salun, arus ketika salun, voltan merentasi pearuh ketika salun, faktor Q, dan lebar jalur bagi litar tersebut.*
- [10 marks]
[10 markah]

QUESTION 3**SOALAN 3**

- CLO1 (a) List **FOUR (4)** types of transformers.
Senaraikan EMPAT (4) jenis pengubah.
 [4 marks]
 [4 markah]
- CLO1 (b) Explain **SIX (6)** characteristics of an ideal transformer.
Huraikan secara ringkas ENAM (6) ciri-ciri pengubah unggul.
 [6 marks]
 [6 markah]
- CLO1 (c) A 5:1 stepdown transformer has a full load secondary current of 20 A. A short circuit test for copper loss at full load gives a wattmeter reading of 100 W. If R_P is 0.3Ω , calculate R_S .
Sebuah transformer injak turun 5:1 mempunyai arus sekunder beban penuh 20 A. Ujian litar pintas untuk kehilangan kuprum pada beban penuh memberikan bacaan wattmeter 100 W. Jika R_P ialah 0.3Ω , hitung R_S .
 [10 marks]
 [10 markah]

QUESTION 4**SOALAN 4**

- CLO1 (a) Express the resonant frequency equation for the RLC parallel circuit.
Tentukan persamaan frekuensi salun bagi litar selari RLC.
 5 marks
 [5 markah]
- CLO1 (b) A DELTA connection is a type of connection in a three-phase system. Explain the DELTA connection in a three-phase system with the aid of a circuit diagram.

Sambungan DELTA adalah salah satu jenis sambungan dalam sistem 3 fasa. Terangkan sambungan DELTA di dalam sistem 3 fasa dengan gambar rajah litar yang berkenaan.

[5 marks]

[5 markah]

CLO1

- (c) A 3-phase star-connected system has a line voltage of 400V and supplies a balanced load. Each phase of the load consists of a resistor of $10\ \Omega$ connected in series with an inductive reactance of $5\ \Omega$. Calculate the phase voltage (V_{ph}), phase current (I_{ph}) and total power consumed by the system.

Sistem 3 fasa sambungan bintang mempunyai voltan talian sebanyak 400V dan membekalkan beban seimbang. Setiap fasa beban terdiri daripada rintangan $10\ \Omega$ yang disambung secara bersiri dengan reaktans teraruh $5\ \Omega$. Kirakan voltan fasa, (V_{ph}), arus fasa, I_{ph} dan kuasa aktif keseluruhan yang digunakan oleh sistem.

[10 marks]

[10 markah]

SECTION B: 20 MARKS**BAHAGIAN B: 20 MARKAH****INSTRUCTION:**

This section consists of **ONE (1)** essay question. Answer the question.

ARAHAN:

*Bahagian ini mengandungi **SATU (1)** soalan esei. Jawab soalan tersebut.*

QUESTION 1**SOALAN 1**

CLO1

A circuit consists of a $60\ \Omega$ resistor, a $30\ \mu\text{F}$ capacitor, and an $80\ \text{mH}$ inductor connected in parallel, across a 120V , $60\ \text{Hz}$ supply. Calculate the current through the resistor (I_R), the inductor (I_L), and the capacitor (I_C), the total supply current (I_T), the total impedance (Z_T), the power factor, and the total power consumed by the circuit. Then, draw a current vector diagram to show the phase relationships among the currents.

Satu litar mengandungi perintang $60\ \Omega$, pemuat $30\ \mu\text{F}$, dan peraruh $80\ \text{mH}$ yang disambung secara selari kepada bekalan 120V , $60\ \text{Hz}$. Kirakan arus melalui perintang (I_R), peraruh (I_L), dan pemuat (I_C), jumlah arus bekalan (I_T), jumlah galangan (Z_T), faktor kuasa, dan jumlah kuasa yang digunakan oleh litar. Kemudian, lukis gambar rajah vektor arus untuk menunjukkan hubungan fasa di antara arus-arus tersebut.

[20 marks]

[20 markah]

SOALAN TAMAT

SENARAI FORMULA

$V_P = \sqrt{2} \times V_{rms}$	$v(t) = V_P \sin(\omega t \pm \theta)$	$X_L = 2\pi fL$
$I_P = \sqrt{2} \times I_{rms}$	$i(t) = I_P \sin(\omega t \pm \theta)$	$X_C = \frac{1}{2\pi fC}$
$V_{PP} = 2V_P$	$Z_T = \sqrt{R^2 + X_{eq}^2}$ if $X_L > X_C$; $X_{eq} = X_L - X_C$ if $X_C > X_L$; $X_{eq} = X_C - X_L$	
$I_{PP} = 2I_P$	$S = IV$ $S = I^2 Z$	$I_T = \frac{V_S}{Z_T}$
$V_{rms} = \frac{V_P}{\sqrt{2}}$	$P = IV \cos \theta$ $P = I^2 R$	$\theta = \cos^{-1} PF$
$I_{rms} = \frac{I_P}{\sqrt{2}}$	$Q = IV \sin \theta$ $Q = I^2 X_C - X_L $	$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{X_C - X_L}{R} \right)$ $\theta = \tan^{-1} \left(\frac{V_C - V_L}{V_S} \right)$
$V_{ave} = \frac{2V_P}{\pi}$	$I_T = \sqrt{I_R^2 + (I_C - I_L)^2}$	$\cos \theta = \frac{R}{Z}$
$I_{ave} = \frac{2I_P}{\pi}$	$Z_T = \frac{V_S}{I_T}$	$V_R = IR$
$T = \frac{1}{f}$ $T = \frac{2\pi}{\omega}$	$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{I_C - I_L}{I_R} \right)$	$V_L = IX_L$
$f = \frac{1}{T}$ $f = \frac{\omega}{2\pi}$	$f_r = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2}}$	$V_C = IX_C$
$Z_T = \sqrt{R^2 + X_{eq}^2} = \sqrt{R^2 + 0} = R$		$BW = f_H - f_L = \frac{f_r}{Q}$
$I_T = \frac{V_S}{R}$	$f_L = f_r - \frac{BW}{2}$	$f_L = f_r + \frac{BW}{2}$

$\theta = \cos^{-1} PF = \cos^{-1} 1 = 0^\circ$	$f_L = f_r + \frac{BW}{2}$
$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{X_C - X_L}{R} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{0}{R} \right) = 0^\circ$ $\theta = \tan^{-1} \left(\frac{V_C - V_L}{V_S} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{0}{V_S} \right) = 0^\circ$	$Q = \frac{X_L}{R} = \frac{f_r}{BW}$
$\cos \theta = \frac{R}{Z} = \frac{R}{R} = 1$	$\eta = \frac{N_1}{N_2} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{I_2}{I_1}$
$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$	$V_2 = \frac{N_2}{N_1} \times V_1$ $V_2 = \frac{P_2}{I_2}$
$Q = \frac{X_L}{R} = \frac{X_C}{R} = \frac{V_L}{V_S} = \frac{V_C}{V_S} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{f_r}{BW}$	$V_1 = \frac{N_1}{N_2} \times V_2$ $V_1 = \frac{P_1}{I_1}$
$I_1 = \frac{N_2}{N_1} \times I_2$ $I_2 = \frac{V_2}{R_L}$	$S_1 = S_2$ $I_1 V_1 = I_2 V_2$
$Z_P = \sqrt{R^2 + X_{eq}^2}$ <i>if</i> $X_L > X_C$; $X_{eq} = X_L - X_C$ <i>if</i> $X_C > X_L$; $X_{eq} = X_C - X_L$	$P_1 = I_1 V_1$ $P_2 = I_2 V_2$ or $P_2 = I_2^2 R_L$ $P_1 = P_2$
$Z_P = \frac{V_P}{I_P}$	
$V_L = V_{RY} = V_{YB} = V_{BR}$ $V_L = \sqrt{3} V_P$	$V_L = V_{RY} = V_{YB} = V_{BR}$ $V_L = V_P$
$V_P = V_R = V_Y = V_B$ $V_P = \frac{V_L}{\sqrt{3}}$	$S = 3 I_P V_P$ $S = \sqrt{3} I_L V_L$
	$P = 3 I_P V_P \cos \theta$ $P = \sqrt{3} I_L V_L \cos \theta$
$I_P = \frac{V_P}{Z_P}$ $I_P = I_L$	$I_P = \frac{V_P}{Z_P}$ $I_P = \frac{I_L}{\sqrt{3}}$
$I_L = I_P$	$I_L = \sqrt{3} I_P$