

SULIT



BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN
JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL

PEPERIKSAAN AKHIR

SESI JUN 2015

DJJ2022 : ELECTRICAL TECHNOLOGY

TARIKH : 27 OKTOBER 2015

MASA : 8.30 AM - 10.30 AM (2 JAM)

Kertas ini mengandungi **TUJUH (7)** halaman bercetak.
Soalan Struktur (4 soalan). Jawab semua soalan.
Dokumen sokongan yang disertakan : Rumus

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIARAHKAN

(CLO yang tertera hanya sebagai rujukan)

SULIT

INSTRUCTION:

This paper consists of **FOUR (4)** structured questions. Answer **ALL** question.

ARAHAN:

Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan struktur. Jawab SEMUA soalan.

QUESTION 1**SOALAN 1**

CLO1
C1

- a) State the definition of the electrical quantities below:

Nyatakan definisi untuk istilah elektrik di bawah:

- i. Different potential

Beza upaya

- ii. Current

Arus

[5 marks]

[5 markah]

CLO1
C2

- b) Given that $R_1 = 2k\Omega$ and $R_2 = 0.6k\Omega$. Both resistor are connected in parallel and supplied with 30V dc. Calculate these values:

Diberi nilai $R_1 = 2k\Omega$ dan $R_2 = 0.6k\Omega$. Kedua-dua perintang disambung secara selari dan dibekalkan dengan 30V DC. Kirakan nilai:

- i. The total resistance of the circuit

Jumlah rintangan dalam litar

- ii. The total current of the circuit

Jumlah arus dalam litar

- iii. The voltage drop at R_2

Voltan susut pada R_2

- iv. Current flow through R_1 by using current division method

Arus mengalir melalui R_1 dengan menggunakan kaedah pembahagian arus

[8 marks]

[8 markah]

CLO1
C3

- c) Based on Figure 1, determine the current I_1 , I_2 and I_3 flows in the circuit by using Kirchhoff's Law and all the information given as labeled in the circuit.

Dengan merujuk kepada Rajah 1 di bawah, cari nilai arus I_1 , I_2 and I_3 yang mengalir di dalam litar dengan menggunakan Hukum Kirchoff dengan menggunakan maklumat yang dilabel di dalam litar tersebut.

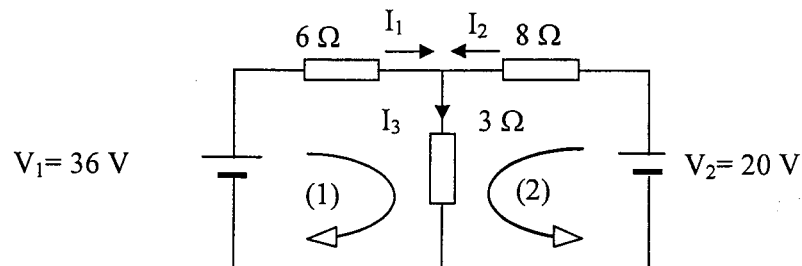


Figure 1
Rajah 1

[12 marks]

[12 markah]

(11/20/18)

QUESTION 2

SOALAN 2

CLO1
C1

- a) Describe Self Inductance with a diagram.

Huraikan Aruhan Diri dengan gambarajah.

[4 marks]

[4 markah]

CLO1
C2

- b) Differentiate between three phase system and single phase system in term of:

Bezakan sistem tiga fasa dan sistem satu fasa :

- i. Connection

Sambungan

- i. Sinusoidal waveform

Bentuk gelombang

[6 marks]

[6 markah]

CLO1
C3

- c) A series RLC circuit with resistance
- 50Ω
- , inductance
- 150 mH
- and capacitance
- $100\mu\text{F}$
- connected to a
- 100V
- ,
- 50Hz
- AC supply. Calculate :

Sebuah litar sesiri RLC berintangan 50Ω , berkearuhan 150 mH dan berkemuatan $100\mu\text{F}$ disambung ke bekalan kuasa 100V , 50Hz . Kirakan:

- i. Impedance,
- Z

Galangan, Z

- ii. Current,
- I

Arus, I

- iii. Power factor,
- $\cos \theta$

Faktor kuasa, $\cos \theta$

- iv. Active power,
- P

Kuasa aktif, P

[15 marks]

[15 markah]

QUESTION 3

SOALAN 3

CLO1
C2

- a) i. Explain
- THREE (3)**
- factors affecting the electromagnetic strength.

Terangkan TIGA(3) faktor mempengaruhi kekuatan elektromagnet.

[6 marks]

[6 markah]

CLO1
C2

- ii. Illustrate the magnetic field when two current-carrying conductors are put nearby:

Lukiskan medan magnet yang terbentuk apabila dua pengalir pembawa arus diletakkan berdekatan:

- a. Has current flow in the same direction in the two conductors.

Arus mengalir pada arah yang sama pada kedua-dua pengalir.

- b. Has current flow in the opposite direction in the two conductors.

Arus mengalir pada arah yang berlawanan pada kedua-dua pengalir.

[6 marks]

[6 markah]

CLO1
C3

- b) A core of mild steel with loop shape has long average of 40cm and cross sectional area
- 2cm^2
- . The steel is wound with 1000 turns of coil and 4A current flowing through it. If given relative permeability is 1200.

Determine these values :

Sebatang teras keluli berbentuk gelang mempunyai panjang 40cm dan luas keratan rentas 2cm^2 . Keluli tersebut dililit dengan 1000 lilitan dan arus 4A mengalir melaluinya. Jika nilai ketelapan relatif adalah 1200. Tentukan nilai :

- i. Magneto motive force,
- F_m

Daya magnet, F_m

- ii. Magnetic field strength,
- H

Kekuatan medan magnet, H

- iii. Absolute permeability, μ
Ketelapan sebenar, μ
- iv. Flux density, B
Ketumpatan medan magnet, B
- v. The value of flux, Φ
Nilai fluks, Φ
- vi. The reluctance, S
Engganan, S

[13 marks]

[13 markah]

ET 2015

QUESTION 4

SOALAN 4

CLO1
C1

- a) List **TWO (2)** types of transformer by referring to its design and state the usage for each type.

Senaraikan DUA(2) jenis pengubah dengan merujuk kepada binaan pengubah dan berikan contoh bagi setiap jenis.

[6 marks]

[6 markah]

CLO1
C2

- b) The stator of a 3-phase, 4 pole induction motor is connected to a 50 Hz supply. The rotor runs at 1455 rev/min at full load. Determine:

Stator motor aruhan 3- fasa , 4 kutub disambungkan kepada bekalan 50 Hz. sedang bergerak pada kelajuan 1455 putaran / min pada beban penuh. Tentukan:

- i. the synchronous speed

kelajuan segerak

- ii. the slip at full load

slip pada beban penuh

[6 marks]

[6 markah]

CLO1
C3

- c) A 100 kVA, 4000 V/200 V, 50 Hz single phase transformer has 100 secondary turns. Determine :

Sebuah transformer satu fasa 100 kVA, 4000 V/200 V, 50 Hz mempunyai lilitan sekunder 100 lilit. Kirakan:

- i. the primary and secondary current

Arus primer dan arus sekunder

- ii. the number of primary turns

Bilangan lilitan primer

- iii. the maximum value of the flux

Nilai maksimum fluks

[13 marks]

[13 markah]

SOALAN TAMAT

DJJ2022- ELECTRICAL TECHNOLOGY

INTRODUCTION TO ELECTRICAL CIRCUITS $R = \frac{\rho \ell}{A}$$P = IV$$C = \frac{Q}{V}$$V = IR$$E = Pt$ KIRCHOFF'S LAW$V_J = V_1 + V_2 + V_3$$\Sigma I_{IN} = \Sigma I_{OUT}$$I_1 = I_2 + I_3$ SERIES<table><tr><td>$V_T = V_1 + V_2 + + V_n$</td></tr><tr><td>$I_T = I_1 = I_2 = = I_n$</td></tr><tr><td>$R_T = R_1 + R_2 + + R_n$</td></tr><tr><td>$L_T = L_1 + L_2 + + L_n$</td></tr><tr><td>$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + + \frac{1}{C_n}$</td></tr></table> PARALLEL<table><tr><td>$V_T = V_1 = V_2 = = V_n$</td></tr><tr><td>$I_T = I_1 + I_2 + + I_n$</td></tr><tr><td>$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + + \frac{1}{R_n}$</td></tr><tr><td>$\frac{1}{L_T} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + + \frac{1}{L_n}$</td></tr><tr><td>$C_T = C_1 + C_2 + + C_n$</td></tr></table>	$V_T = V_1 + V_2 + + V_n$	$I_T = I_1 = I_2 = = I_n$	$R_T = R_1 + R_2 + + R_n$	$L_T = L_1 + L_2 + + L_n$	$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + + \frac{1}{C_n}$	$V_T = V_1 = V_2 = = V_n$	$I_T = I_1 + I_2 + + I_n$	$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + + \frac{1}{R_n}$	$\frac{1}{L_T} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + + \frac{1}{L_n}$	$C_T = C_1 + C_2 + + C_n$	ALTERNATING CURRENT CIRCUIT RL CIRCUIT$I = \frac{V}{Z}$$V_L = IX_L$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$$\theta = \tan^{-1} \left[\frac{X_L}{R} \right]$$\cos \theta = \frac{R}{Z}$ RC CIRCUIT$I = \frac{V}{Z}$$V_C = IX_C$$Z = \sqrt{R^2 + X_C^2}$$\theta = \tan^{-1} \left[\frac{X_C}{R} \right]$$\cos \theta = \frac{R}{Z}$ RLC CIRCUIT$I = \frac{V}{Z}$$V_L = IX_L \qquad V_R = IR$$V_C = IX_C$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$\theta = \tan^{-1} \left[\frac{X_L - X_C}{R} \right]$$\cos \theta = \frac{R}{Z}$	AC MACHINES$N_s = \frac{120f}{P}$$\%S = \frac{N_s - N_r}{N_s} \times 100$$N_r = N_s(1 - S)$$f_r = Sf$ TRANSFORMER$\frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s} = \frac{I_s}{I_p}$$E_1 = 4.44 f N_1 \Phi_m$$E_2 = 4.44 f N_2 \Phi_m$ Complex Power, S (VA) = $\sqrt{3} V_L I_L$ Actual Power,P (W) = $\sqrt{3} V_L I_L \cos \theta$ Reactive Power,Q (VAR) = $\sqrt{3} V_L I_L \sin \theta$ $I = \frac{\text{Power}}{\text{Voltage}}$ Power losses = Core losses + $I_p^2 R_p + I_s^2 R_s$ Output power = Power x power factor Input power = output power + power losses Efficiency,%η = $\frac{\text{output power}}{\text{Input power}} \times 100$ ELECTROMAGNET$H = \frac{Fm}{l} = \frac{NI}{l}$$B = \frac{\Phi}{A}$$B = \mu H$$\mu = \mu_o \mu_r$$S = \frac{Fm}{\Phi} @ \frac{l}{\mu A}$
$V_T = V_1 + V_2 + + V_n$												
$I_T = I_1 = I_2 = = I_n$												
$R_T = R_1 + R_2 + + R_n$												
$L_T = L_1 + L_2 + + L_n$												
$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + + \frac{1}{C_n}$												
$V_T = V_1 = V_2 = = V_n$												
$I_T = I_1 + I_2 + + I_n$												
$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + + \frac{1}{R_n}$												
$\frac{1}{L_T} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + + \frac{1}{L_n}$												
$C_T = C_1 + C_2 + + C_n$												