

SULIT



**BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN
JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI
KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI**

JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL

PEPERIKSAAN AKHIR

SESI I : 2022 / 2023

DJJ20053: ELECTRICAL TECHNOLOGY

TARIKH : 20 DISEMBER 2022

MASA : 8.30 PAGI – 10.30 PAGI (2 JAM)

Kertas ini mengandungi **SEMBILAN (9)** halaman bercetak

Struktur (4 soalan)

Dokumen sokongan yang disertakan : Formula

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIARAHKAN

(CLO yang tertera hanya sebagai rujukan)

SULIT

INSTRUCTION:

This section consists of **FOUR (4)** questions. Answer **ALL** questions.

ARAHAN:

Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan. Jawab SEMUA soalan.

QUESTION 1**SOALAN 1**

CLO1
C1

- (a) Define resistance and identify **FOUR (4)** factors that affect the resistance value of a conductor.

Takrifkan rintangan dan kenalpasti EMPAT (4) faktor yang mempengaruhi nilai rintangan bagi sesebuah konduktor.

[6 marks]

[6 markah]

CLO2
C2

- (b) The resistivity of the aluminium cylinder conductor is $2.65 \mu\Omega\text{m}$, 1 mm radius and 30Ω resistance, express the value of:

Sebuah konduktor aluminium berbentuk silinder mempunyai nilai kerintangan $2.65 \mu\Omega\text{m}$, jejari 1mm dan 30Ω rintangan. nyatakan nilai bagi:

- i. Conductor length
Panjang konduktor

[6 marks]

[6 markah]

- ii. Current flown through the conductor if the supply voltage is 35V
Arus yang mengalir melalui bahan konduktor sekiranya sumber bekalan ialah 35V

[2 marks]

[2 markah]

CLO2
C3

- (c) Referring to **Figure 1(c)**, given $R_1=10\Omega$, $R_2=5\Omega$, $R_3=5\Omega$, $R_4=3\Omega$ and $R_5=7\Omega$ calculate:

*Merujuk kepada **Rajah 1(c)**, diberi $R_1=10\Omega$, $R_2=5\Omega$, $R_3=5\Omega$, $R_4=3\Omega$ dan $R_5=7\Omega$ kirakan:*

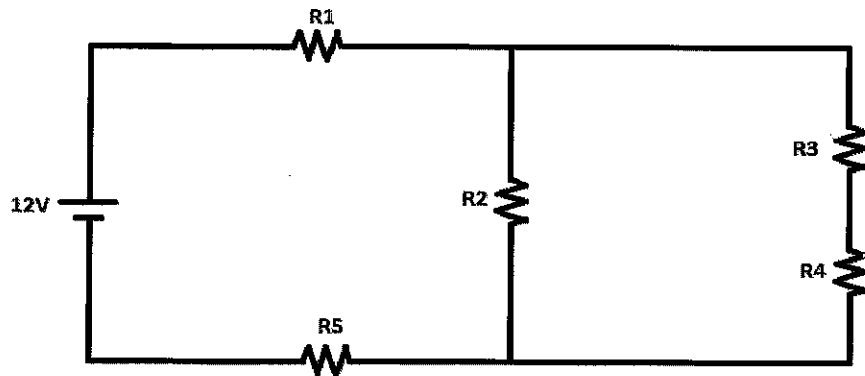


Figure 1(c) / Rajah 1 (c)

- i. Total resistance, R_T
Jumlah rintangan, R_T

[6 marks]

[6 markah]

- ii. Total current, I_T
Jumlah arus, I_T

[2 marks]

[2 markah]

- iii. Total Power, P_T
Jumlah kuasa, P_T

[2 marks]

[2 markah]

- iv. Current through resistor R_1
Arus yang melalui perintang R_1

[1 mark]

[1 markah]

QUESTION 2

SOALAN 2

CLO1
C1

- (a) Define capacitance and describe **TWO (2)** factors that affect the capacitance value in a capacitor.

*Takrifkan kemuatan dan jelaskan **DUA (2)** faktor yang mempengaruhi nilai kemuatan dalam sesebuah pemuat.*

[6 marks]

[6 markah]

CLO2
C2

- (b) Referring to **Figure 2(b)**, convert the difference phase waveform into the vector diagram and phasor diagram.

*Merujuk kepada **Rajah 2(b)**, tukarkan rajah gelombang tidak sefasa kepada gambarajah vektor dan gambarajah fasa.*

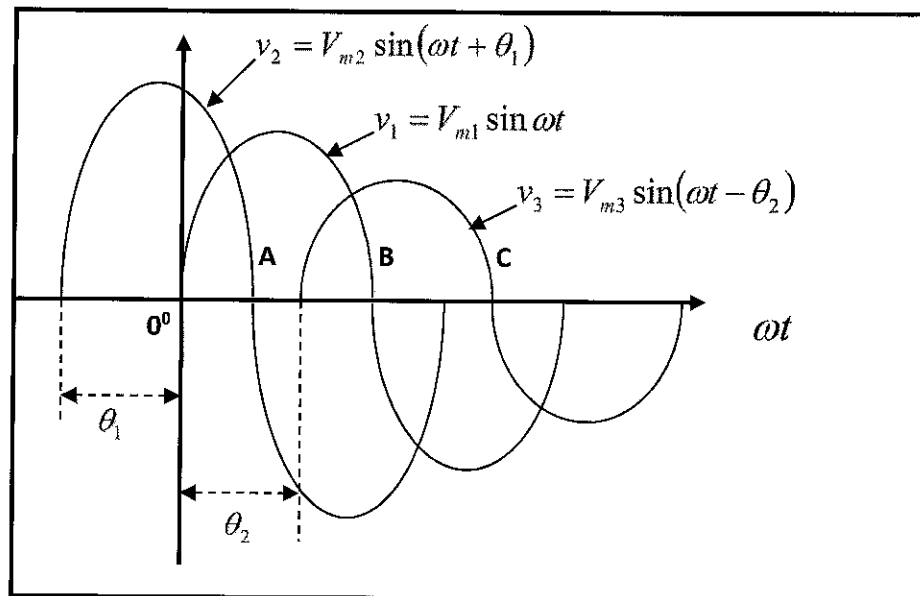


Figure 2(b) / Rajah 2(b)

[7 marks]

[7 markah]

CLO2
C3

- (c) Referring to **Figure 2(c)**, calculate:
*Merujuk kepada **Rajah 2(c)**, kirakan:*

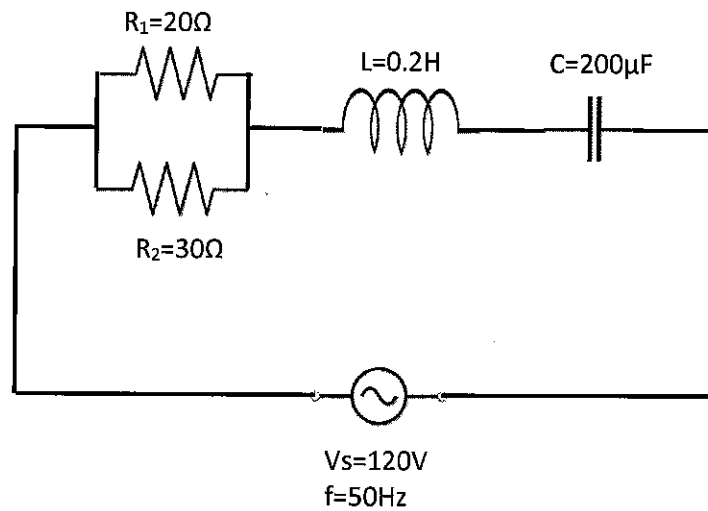


Figure 2(c) / *Rajah 2(c)*

- i. Impedance, Z
Galangan, Z

[8 marks]

[8 markah]

- ii. Current, I
Arus, I

[2 marks]

[2 markah]

- iii. Phase angle, θ
Sudut fasa, θ

[2 marks]

[2 markah]

QUESTION 3

SOALAN 3

CLO1
C1

- (a) Describe the electromagnetic effect with the aid of a suitable diagram when using **TWO (2)** current carrying conductors in a situation of:

Terangkan kesan medan magnet dengan bantuan gambarajah yang bersesuaian apabila menggunakan DUA (2) konduktor yang membawa arus dalam keadaan:

- i. Same direction
Arah yang sama

[3 marks]

[3 markah]

- ii. Different direction
Arah yang berlainan

[3 marks]

[3 markah]

CLO2
C2

- (b) The maximum working flux density of a circular cross section electromagnet pole is 1.8T. If the total magnetic flux produced is 0.35 Wb, express the value of:

Ketumpatan flux maksimum satu tiang elektromagnet yang mempunyai keratan rentas berbentuk bulat ialah 1.8T. Sekiranya jumlah fluks magnet yang dihasilkan ialah 0.35 Wb, nyatakan nilai bagi:

- i. Radius of the pole, r
Jejari tiang tersebut, r

[5 marks]

[5 markah]

CLO2
C3

- ii. Absolute permeability, μ_a if relative permeability is 950

Ketelapan tetap, μ_a sekiranya ketelapan bandingan ialah 950

[3 marks]

[3 markah]

- (c) A stainless steel cylinder of 100 cm length and crossed sectional area 5 cm^2 is wound with 1000 turns of coil and 5A current flowing through it. The value of relative permeability is 1200, calculate:

Satu silinder besi mempunyai panjang 100 cm dan luas keratan permukaan 5 cm^2 dililit dengan 1000 lilitan pengalir dan arus sebanyak 5A melaluinya.

Nilai ketelapan relatif adalah 1200, kirakan :

- i. Magnetomotive force, F_m

Daya gerak magnet, F_m

[2 marks]

[2 markah]

- ii. Magnetic field strength, H

Kekuatan medan magnet, H

[2 marks]

[2 markah]

- iii. Flux density, B

Ketumpatan fluks, B

[3 marks]

[3 markah]

- iv. The value of flux, Φ

Nilai fluks, Φ

[2 marks]

[2 markah]

- v. Reluctance, S
Engganan, S

[2 marks]

[2 markah]

QUESTION 4**SOALAN 4**CLO1
C1

- (a) Describe **TWO (2)** differences between rotor and stator
Terangkan DUA (2) perbezaan di antara rotor and stator

[4 marks]

[4 markah]

CLO2
C2

- (b) An alternating current (AC) generator with 5 pole, 400 V and 50 Hz run in a speed of 1160 rpm. It has 4 slots and 15 conductors/slot, express the value of:
Sebuah penjana AC 5 kutub, 400 V, 50 Hz bergerak dengan kelajuan sebanyak 1160 rpm. Ia mempunyai 4 slot dan 15 konduktor/slot, nyatakan nilai bagi:

- i. Total number of conductors in the generator, Z
Jumlah konduktor dalam penjana, Z

[2marks]

[2 markah]

- ii. Percentage slip in full load, %S
Peratus slip dalam keadaan beban penuh, %S

[4 marks]

[4 markah]

- iii. Rotor frequency, f_r
Frekuensi rotor, f_r

[2 marks]

[2 markah]

CLO2
C3

- (c) An ideal 10 kVA transformer has 100 turns on the secondary winding with 4000 V/ 200 V 60Hz . Calculate:

Sebuah pengubah ideal 10 kVA mempunyai 100 lilitan pada bahagian sekunder dengan 4000V/200V, 60Hz. Kirakan:

- i. The primary and secondary current, I_P & I_S

Arus primer dan arus sekunder, I_P & I_S

[6 marks]

[6 markah]

- ii. The number of primary turns, N_P

Bilangan lilitan primer, N_P

[4 marks]

[4 markah]

- iii. The maximum value of flux, Φ

Nilai maksimum fluks, Φ

[3 marks]

[3 markah]

SOALAN TAMAT

DJJ20053 – ELECTRICAL TECHNOLOGY

FORMULA

INTRODUCTION TO ELECTRICAL CIRCUITS

$$R = \frac{\rho l}{A} \quad V = IR$$

$$P = IV \quad E = Pt$$

$$C = \frac{Q}{V}$$

KIRCHOFF'S LAW

$$V_2 = V_1 + V_2 + V_3$$

$$\Sigma I_{IN} = \Sigma I_{OUT}$$

$$I_1 = I_2 + I_3$$

SERIES

$$V_T = V_1 + V_2 + \dots + V_n$$

$$I_T = I_1 = I_2 = \dots = I_n$$

$$R_T = R_1 + R_2 + \dots + R_n$$

$$L_T = L_1 + L_2 + \dots + L_n$$

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$$

$$V_x = \frac{R_x}{R_T} V_T$$

PARALLEL

$$V_T = V_1 = V_2 = \dots = V_n$$

$$I_T = I_1 + I_2 + \dots + I_n$$

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

$$\frac{1}{L_T} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \dots + \frac{1}{L_n}$$

$$C_T = C_1 + C_2 + \dots + C_n$$

$$I_x = \frac{R_T}{R_x} I_T$$

ALTERNATING CURRENT CIRCUIT

RL CIRCUIT

$$I = \frac{V}{Z}$$

$$V_L = IX_L$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$$

$$\theta = \tan^{-1} \left[\frac{X_L}{R} \right]$$

$$\cos \theta = \frac{R}{Z}$$

RC CIRCUIT

$$I = \frac{V}{Z}$$

$$V_C = IX_C$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_C^2}$$

$$\theta = -\tan^{-1} \left[\frac{X_C}{R} \right]$$

$$\cos \theta = \frac{R}{Z}$$

RLC CIRCUIT

$$I = \frac{V}{Z}$$

$$V_L = IX_L \quad V_R = IR$$

$$V_C = IX_C$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$$\theta = \tan^{-1} \left[\frac{X_L - X_C}{R} \right]$$

$$\cos \theta = \frac{R}{Z}$$

AC MACHINES

$$N_s = \frac{120f}{P} \quad \%S = \frac{N_s - N_r}{N_s} \times 100$$

$$N_r = N_s(1 - S) \quad f_r = Sf$$

$$E = 2.22 K_d K_p f \phi Z$$

TRANSFORMER

$$\frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s} = \frac{I_s}{I_p} \quad E_1 = 4.44 f N_1 \Phi_m$$

$$E_2 = 4.44 f N_2 \Phi_m$$

$$\text{Complex Power, } S \text{ (VA)} = VI$$

$$\text{Actual Power, } P \text{ (W)} = VI \cos \theta$$

$$\text{Reactive Power, } Q \text{ (VAR)} = VI \sin \theta$$

$$I = \frac{\text{Power}}{\text{Voltage}}$$

$$\text{Power losses} = \text{Core losses} + I_p^2 R_p + I_s^2 R_s$$

$$\text{Output power} = \text{Power} \times \text{power factor}$$

$$\text{Input power} = \text{output power} + \text{power losses}$$

$$\text{Efficiency, } \% \eta = \frac{\text{output power}}{\text{Input power}} \times 100$$

ELECTROMAGNET

$$H = \frac{Fm}{l} = \frac{NI}{l}$$

$$B = \frac{\Phi}{A}$$

$$B = \mu H$$

$$\mu = \mu_0 \mu_r$$

$$S = \frac{Fm}{\Phi} @ \frac{l}{\mu A}$$