

SULIT



BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN
JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI
KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

JABATAN KEJURUTERAAN PETROKIMIA

PEPERIKSAAN AKHIR

SESI II : 2021 / 2022

DGP10013 : ELECTRICAL TECHNOLOGY

TARIKH : 3 JULAI 2022

MASA : 8.30 PAGI - 10.30 PAGI (2 JAM)

Kertas ini mengandungi **ENAM (6)** halaman bercetak.

Struktur (4 soalan)

Dokumen sokongan yang disertakan : Formula

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIARAHKAN

(CLO yang tertera hanya sebagai rujukan)

SULIT

INSTRUCTION:

This section consists of **FOUR (4)** structured questions. Answer **ALL** questions

ARAHAN:

Bahagian ini mengandungi **EMPAT (4)** soalan berstruktur. Jawab **SEMUA** soalan.

QUESTION 1**SOALAN 1**

- CLO1
C1 (a) Define Ohm's Law using the Ohm's Law formula.
Takrifkan Hukum Ohm menggunakan formula Hukum Ohm.
- [4 mark]
[4 markah]
- CLO1
C2 (b) Explain Parallel Circuit with the aid of a complete labeled circuit. The circuit must include a DC Power Supply, Resistor R_1 and Resistor R_2 .
Terangkan Litar Selari dengan bantuan litar yang lengkap berlabel. Litar tersebut mesti mengandungi satu Bekalan Kuasa AT, Perintang R_1 dan Perintang R_2 .
- [8 marks]
[8 markah]
- CLO1
C3 (c) Calculate current I_1 , I_2 dan I_3 based on the circuit given in Diagram 1(i) by using the Kirchoff Law's method.
Kira arus I_1 , I_2 dan I_3 dengan merujuk kepada Rajah 1(i), dengan menggunakan kaedah Hukum Kirchoff

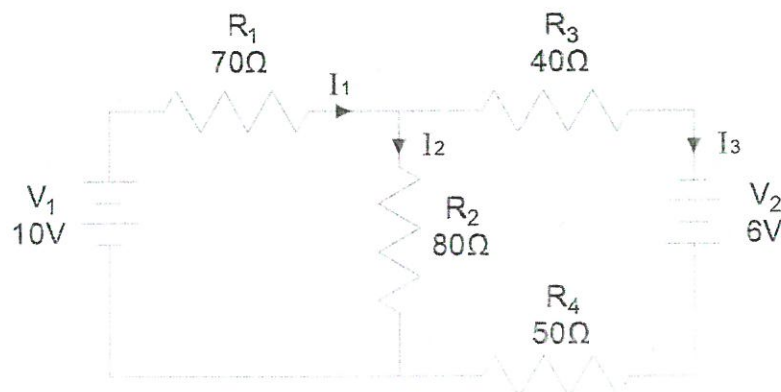


Diagram 1(i)
Rajah 1(i)

[13 marks]
[13 markah]

QUESTION 2

SOALAN 2

CLO1
C1

- (a) Define Self Inductance.
Takrifkan Aruhan Kendiri.

[3 marks]
[3 markah]

CLO1
C2

- (b) Approximate the Total Inductance, L_T for the following circuit.
Anggarkan nilai Aruhan Total, L_T bagi litar berikut.

i.

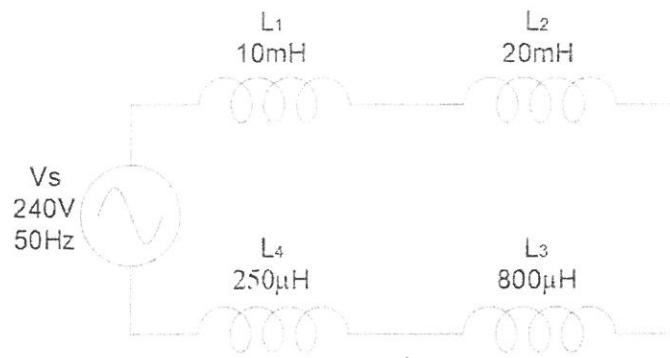


Diagram 2 (b) (i)
Rajah 2 (b)(i)

[5 marks]
[5 markah]

ii.

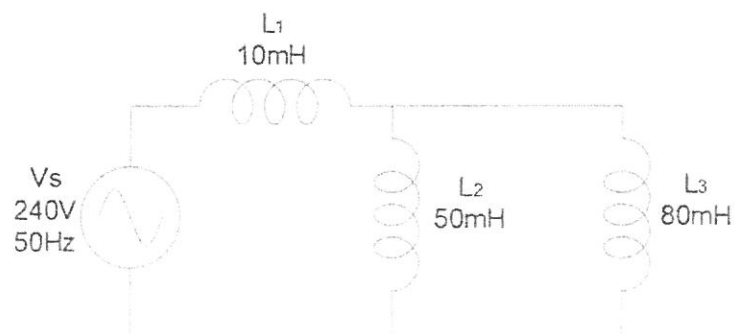


Diagram 2 (b) (ii)
Rajah 2 (b)(ii)

[6 marks]
[6 markah]

- CLO1 (c) Calculate the Impedance, Z for the following circuit.

C3

Kira Galangan, Z bagi litar berikut.

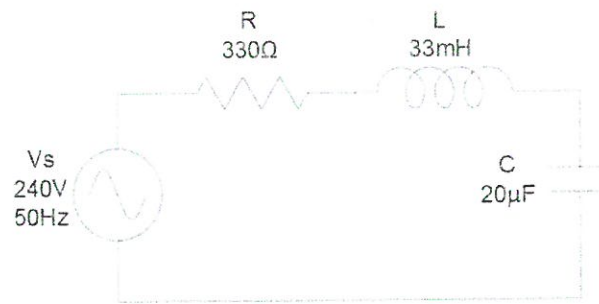


Diagram 2 (c)

Rajah 2 (c)

[11 marks]

[11 markah]

QUESTION 3

SOALAN 3

- CLO1 (a) Describe Magnetic Flux.

C1

Jelaskan Fluks Magnetik.

[4 marks]

[4 markah]

- CLO1 (b) Explain Lenz Law with the aid of a suitable diagram.

C2

Terangkan Hukum Lenz dengan bantuan rajah yang sesuai.

[9 marks]

[9 markah]

- CLO1 (c) A Current of 30mA is passing through a 700 turns Coil wound with radius of 4cm.

C3

Suatu Arus 30mA melalui satu Gegelung yang mempunyai 700 lingkaran dengan jejari 4cm.

- i. Calculate Average Length, l

Kira Panjang Purata, l

[4 marks]

[4 markah]

- ii. Calculate Magnetomotive Force, F_m

Kira Kuasa Magnetomotif, F_m

[4 marks]

[4 markah]

- iii. Calculate Magnetic Field Strength, H

Kira Kekuatan Medan Magnet, H

[4 marks]

[4 markah]

QUESTION 4

SOALAN 4

CLO1
C1

- (a) Describe TWO (2) functions of Transformer.

Terangkan DUA (2) fungsi Pengubah.

[4 marks]

[4 markah]

CLO1
C2

- (b) Compare Step-Down Transformer to Step-Up Transformer using suitable diagram.

Bandingkan Pengubah Langkah-Naik dengan Pengubah Langkah-Turun menggunakan rajah yang sesuai.

[10 marks]

[10 markah]

CLO1
C3

- (c) A Transformer has 1500 primary turns connected to a 1.1 kV supply and the Expected Ratio of the Transformer is 0.2. By assuming the Transformer is ideal:

Sebuah Pengubah yang mempunyai 1500 lilitan utama bersambung dengan bekalan 1.1kV dan Nisbah Terjangka ialah 0.2. Dengan menganggap Pengubah adalah ideal:

- i. Calculate the Secondary Turns and Secondary Voltage.

Kira Lilitan Sekunder dan Voltan Sekunder.

[5 marks]

[5 markah]

- ii. Sketch the Transformer with complete labelling.

Lakarkan Pengubah dengan label yang lengkap.

[4 marks]

[4 markah]

- iii. Write the type of Transformer.

Tuliskan jenis Pengubah.

[2 marks]

[2 markah]

SOALAN TAMAT

Formula for Basic Electrical Principles

Ohm's Law:

$$V = IR \text{ or } I = \frac{V}{R} \text{ or } R = \frac{V}{I}$$

Charge: $Q = It$

Resistivity :

$$R = \frac{\rho l}{A} \text{ or } R = k \frac{l}{A} \text{ or } R = kl$$

Power :

$$P = I^2 R \text{ or } P = IV \text{ or } P = \frac{V^2}{R}$$

Electrical Energy: $E = Pt$

Resistance:

Series : $R_T = R_1 + R_2 + \dots + R_N$

Parallel : $R_T = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_N}}$

Parallel 2 branch:

$$R_T = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

Voltage divider rule (VDR):

$$V_N = \left(\frac{R_N}{R_T} \right) V_T$$

Current divider rule (CDR):

$$I_N = \left(\frac{R_T}{R_N} \right) I_T$$

Current divider rule for 2 branch:

$$I_1 = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) I_T \text{ or } I_2 = \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) I_T$$

Charge on capacitor :

$$Q = CV \text{ or } C = \frac{Q}{V} \text{ or } V = \frac{Q}{C}, \quad E = \frac{1}{2} QV$$

Capacitor in series:

$$C_T = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots + \frac{1}{C_N}}$$

Capacitor in parallel:

$$C_T = C_1 + C_2 + \dots + C_N$$

Inductor in series:

$$L_T = L_1 + L_2 + \dots + L_N$$

Inductor in parallel:

$$L_T = \frac{1}{\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3} + \dots + \frac{1}{L_N}}$$

Capacitive reactance, X_C :

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C}$$

Inductive reactance, X_L :

$$X_L = 2\pi f L$$

R-C series :

$$Z = \sqrt{R^2 + X_C^2}$$

R-L series :

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$$

R-L-C series:

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_C - X_L)^2}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

Electromagnetic induction:

$$E = Blv \sin \theta, \quad F_m = Hl, \quad F_m = IN, \quad F_m = S\phi$$

$$B = \frac{\phi}{A}, \quad \mu = \mu_0 \mu_r, \quad \mu = \frac{B}{H}$$

$$S = \frac{F_m}{\phi} = \frac{Hl}{BA} = \frac{l}{\left(\frac{B}{H}\right)A} = \frac{l}{\mu_0 \mu_r A}$$

Transformer:

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{V_2}{V_1} \text{ or } \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

$$S = V_1 I_1 = V_2 I_2$$

$$K = \frac{N_S}{N_P} = \frac{E_S}{E_P} = \frac{V_S}{V_P}$$

