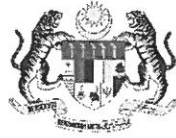


**SULIT**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI**

**BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN**  
**JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI**

**JABATAN KEJURUTERAAN PETROKIMIA**

**PEPERIKSAAN AKHIR**

**SESI I : 2023/2024**

**DGP10013 : ELECTRICAL TECHNOLOGY**

**TARIKH : 02 JANUARI 2024**

**MASA : 8.30 PAGI – 10.30 PAGI (2 JAM)**

---

Kertas ini mengandungi **TUJUH (7)** halaman bercetak.

Struktur (4 soalan)

Dokumen sokongan yang disertakan : Tiada

---

**JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIARAHKAN**

(CLO yang tertera hanya sebagai rujukan)

**SULIT**



**INSTRUCTION:**

This section consists of **FOUR (4)** structured/short answer questions. Answer **ALL** questions.

**ARAHAN:**

Bahagian ini mengandungi **EMPAT (4)** soalan berstruktur/soalan pendek. Jawab **SEMUA** soalan.

**QUESTION 1****SOALAN 1**

- CLO1 (a) State the unit and symbol for Current and Voltage.  
Nyatakan unit dan simbol bagi Arus dan Voltan.  
[4 marks]  
[4 markah]
- CLO1 (b) Based on Figure 1 (b), given  $R_1 = 10\Omega$ ,  $R_2 = 20\Omega$  and  $R_3 = 15\Omega$ . If the supplied power is 120 Volt, approximate :  
Berdasarkan Rajah 1(b) diberi  $R_1 = 10\Omega$ ,  $R_2 = 20\Omega$  dan  $R_3 = 15\Omega$ . Jika bekalan kuasa yang dibekalkan ialah 120 volt, anggarkan:
- Total resistance,  $R_T$  / Jumlah rintangan,  $R_T$   
[2 marks]  
[2 markah]
  - Total current,  $I_T$  / Jumlah arus,  $I_T$   
[3 marks]  
[3 markah]
  - Current value  $I_2$  on  $R_2$  / Nilai arus  $I_2$  pada  $R_2$   
[3 marks]  
[3 markah]

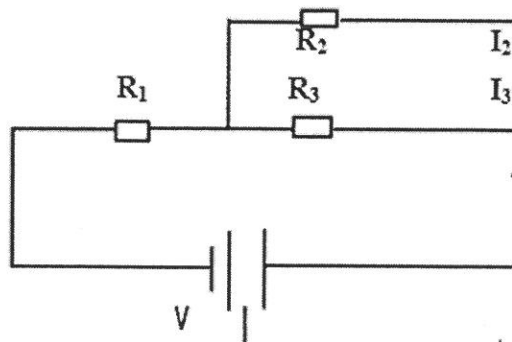


Figure1(b) / Rajah 1(b)

- (c) Calculate the current  $I_1$ ,  $I_2$  and  $I_3$  by applying Kirchhoff's Current Law (KCL) and Kirchhoff's Voltage Law (KVL) in Figure 1(c):

*Kirakan arus  $I_1$ ,  $I_2$  dan  $I_3$  dengan menggunakan Hukum Kirchhoff Arus dan Hukum Kirchhoff Voltan dalam Rajah 1(c):*

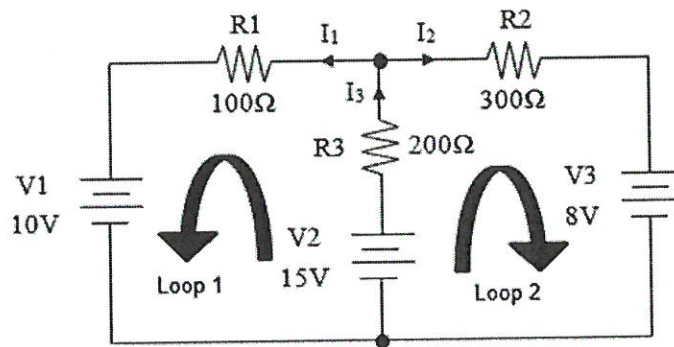


Figure 1(c) / Rajah 1(c)

Figure 1(c)/ Rajah 1(c)

[13 marks]

[13 markah]

## QUESTION 2

### SOALAN 2

CLO1

- (a) Define capacitor with **ONE (1)** example.  
*Takrifkan pemuat dengan **SATU (1)** contoh .*

[3 marks]

[3 markah]

CLO1

- (b) Two capacitors have own their capacities which are  $6\mu\text{F}$  and  $10\mu\text{F}$  connected in series with a 200V power supply. Approximate:

*Dua buah pemuat mempunyai kemuatan masing-masing dengan nilai  $6\mu\text{F}$  dan  $10\mu\text{F}$  dihubungkan bersiri dengan satu bekalan kuasa 200V. Anggarkan:*

- i. Total capacitance and each capacitor charge.

*Jumlah kemuatan dan cas setiap pemuat.*

[5 marks]

[5 markah]

- ii. Voltage drop for each capacitor.

*Bezaupaya merentasi setiap pemuat.*

[6 marks]

[6 markah]

- CLO1 (c) A series RLC circuit containing a resistance of  $20\Omega$ , an inductance of  $0.5H$  and a capacitor of  $100\mu F$  are connected in series across a  $150V$ ,  $70Hz$  supply. Based on this information :
- Satu litar RLC yang mengandungi perintang  $20\Omega$ , satu pearuh  $0.5H$  dan satu Pemuat berkapasiti  $100\mu F$  telah disambungkan secara sesiri yang merentasi bekalan  $150V$ ,  $70Hz$ . Berdasarkan litar ini:*
- i. Calculate the total circuit impedance,  $Z$   
*Kira jumlah Galangan ( $Z$ ) litar.*
- [9 marks]  
[9 markah]
- ii. Calculate the circuit current,  $I$ .  
*Kirakan arus litar,  $I$ .*
- [2 marks]  
[2 markah]

**QUESTION 3****SOALAN 3**

- CLO1 (a) List **FOUR (4)** factors that affect electromagnetic strength.  
*Senaraikan **EMPAT (4)** faktor yang mempengaruhi kekuatan elektromagnetik.*
- [4 marks]  
[4 markah]
- CLO1 (b) Explain Maxwell Screw Law and Flux Cut Conductor method with an aid of diagram.  
*Terangkan kaedah Hukum Skrew maxwell dan Potongan Fluk Konduktor dengan bantuan rajah.*
- [9 marks]  
[9 markah]

CLO1

- (c) A core stainless steel of 50 cm length and cross sectional area  $4 \text{ cm}^2$  are wound with 1000 turns coil and 5A current flowing through them. The value of relative permeability is 1200. Calculate:

*Satu keluli tahan karat dengan panjang 50 cm dan luas keratan rentas  $4 \text{ cm}^2$  dililit dengan gegelung 1000 lilitan dan arus 5A mengalir melaluinya. Nilai relative kebolehtelapan ialah 1200. Kirakan:*

- i. Magnetomotive force,  $F_m$ .

*Daya Gerak Magnet,  $F_m$ .*

[4 marks]

[4 markah]

- ii. Magnetic Field Strength,  $H$

*Kekuatan Medan Magnet,  $H$*

[4 marks]

[4 markah]

- iii. Absolute permeability,  $\mu$ .

*Kebolehtelapan sebenar,  $\mu$ .*

[4 marks]

[4 markah]

**QUESTION 4****SOALAN 4**

- CLO1 (a) Define a Transformer.  
*Takrifkan sebuah Pengubah.*  
[4 marks]  
[4 markah]
- CLO1 (b) Elaborate basic principle of a transformer with an aid of diagram.  
*Terangkan prinsip asas pengubah dengan bantuan rajah.*  
[10 marks]  
[10 markah]
- CLO1 (c) A 50kVA, 800V/200V, 50 Hz single-phase transformer has 60 secondary turns. Calculate:  
*Sebuah pengubah fasa tunggal 50kVA, 800V/200V, 50 Hz mempunyai 60 lilitan sekunder. Kirakan:*
- i. Primary Current,  $I_p$  and secondary current,  $I_s$ .  
*Arus di gegelung primer,  $I_p$  dan sekunder,  $I_s$ .*  
[5 marks]  
[5 markah]
- ii. Number of primary turns,  $N_p$ .  
*Bilangan lilitan gegelung primer,  $N_p$ .*  
[4 marks]  
[4 markah]
- iii. Expected Ratio,  $K$ .  
*Kira Nisbah Terjangka,  $K$ .*  
[2 marks]  
[2 markah]

**SOALAN TAMAT**

### Formula for Basic Electrical Principles

**Ohms Law:**

$$V = IR \text{ or } I = \frac{V}{R} \text{ or } R = \frac{V}{I}$$

**Charge:**  $Q = It$

**Resistivity :**

$$R = \frac{\rho l}{A} \text{ or } R = k \frac{l}{A} \text{ or } R = kl$$

**Power :**

$$P = I^2 R \text{ or } P = IV \text{ or } P = \frac{V^2}{R}$$

**Electrical Energy:**  $E = Pt$

**Resistance:**

**Series :**  $R_T = R_1 + R_2 + \dots + R_N$

**Parallel :**  $R_T = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_N}}$

**Parallel 2 branch:**

$$R_T = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

**Voltage divider rule (VDR):**

$$V_N = \left( \frac{R_N}{R_T} \right) V_T$$

**Current divider rule (CDR):**

$$I_N = \left( \frac{R_T}{R_N} \right) I_T$$

**Current divider rule for 2 branch:**

$$I_1 = \left( \frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) I_T \text{ or } I_2 = \left( \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) I_T$$

**Charge on capacitor :**

$$Q = CV \text{ or } C = \frac{Q}{V} \text{ or } V = \frac{Q}{C}, \quad E = \frac{1}{2} QV$$

**Capacitor in series:**

$$C_T = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots + \frac{1}{C_N}}$$

**Capacitor in parallel:**

$$C_T = C_1 + C_2 + \dots + C_N$$

**Inductor in series:**

$$L_T = L_1 + L_2 + \dots + L_N$$

**Inductor in parallel:**

$$L_T = \frac{1}{\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3} + \dots + \frac{1}{L_N}}$$

**Capacitive reactance,  $X_C$ :**

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC}$$

**Inductive reactance,  $X_L$ :**

$$X_L = 2\pi fL$$

**R-C series :**

$$Z = \sqrt{R^2 + X_C^2}, \quad V = IZ$$

**R-L series :**

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}, \quad V = IZ$$

**R-L-C series:**

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_C - X_L)^2}, \quad V = IZ$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}, \quad V = IZ$$

**Electromagnetic induction:**

$$E = Blv \sin \theta, \quad F_m = Hl, \quad F_m = IN, \quad F_m = S\phi$$

$$B = \frac{\phi}{A}, \quad \mu = \mu_0 \mu_r, \quad \mu = \frac{B}{H}$$

$$S = \frac{F_m}{\phi} = \frac{Hl}{BA} = \frac{l}{\left( \frac{B}{H} \right) A} = \frac{l}{\mu_0 \mu_r A}$$

**Transformer:**

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{V_2}{V_1} \text{ or } \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

$$S = V_1 I_1 = V_2 I_2$$

$$K = \frac{N_S}{N_P} = \frac{E_S}{E_P} = \frac{V_S}{V_P}$$