



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI

BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN
JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

JABATAN KEJURUTERAAN PETROKIMIA

PEPERIKSAAN AKHIR

SESI I : 2025/2026

DGP10283 : ELECTRICAL TECHNOLOGY

TARIKH : 24 NOVEMBER 2025

MASA : 2:30 PETANG – 4:30 PETANG (2 JAM)

Kertas ini mengandungi **TUJUH (7)** halaman bercetak.

Struktur (4 soalan)

Dokumen sokongan yang disertakan : Formula

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIARAHKAN

(CLO yang tertera hanya sebagai rujukan)

INSTRUCTION:

This section consists of **FOUR (4)** questions. Answers **ALL** questions.

ARAHAN:

Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan. Jawab SEMUA soalan.

QUESTION 1**SOALAN 1**

- CLO1 (a) Describe the electromotive force (e.m.f) including the symbol and unit.

Huraikan daya gerak elektrik (d.g.e) termasuk simbol dan unit.

[4 marks]

[4 markah]

- CLO1 (b) Based on circuit in Figure 1(b),

Berdasarkan kepada litar di Rajah 1(b),

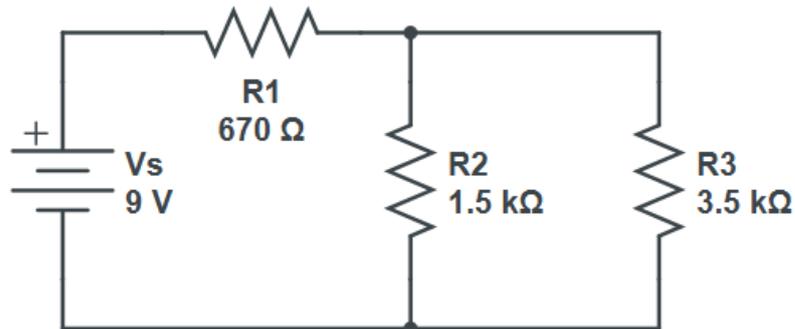


Figure 1(b)

Rajah 1(b)

- i. express type of the circuit.

tunjukkan jenis litar tersebut.

[2 marks]

[2 markah]

ii. approximate the value of total resistance, R_T .

anggarkan nilai kerintangan total, R_T .

[4 marks]

[4 markah]

iii. approximate the value of total current, I_T .

anggarkan nilai arus total, I_T .

[2 marks]

[2 markah]

CLO1

(c) Calculate I_1 , I_2 and I_3 for the circuit in Figure 1(c) below using Kirchoff's Law.

Kira nilai I_1 , I_2 and I_3 bagi litar dalam Rajah 1(c) di bawah dengan menggunakan Hukum Kirchoff.

[13 marks]

[13 markah]

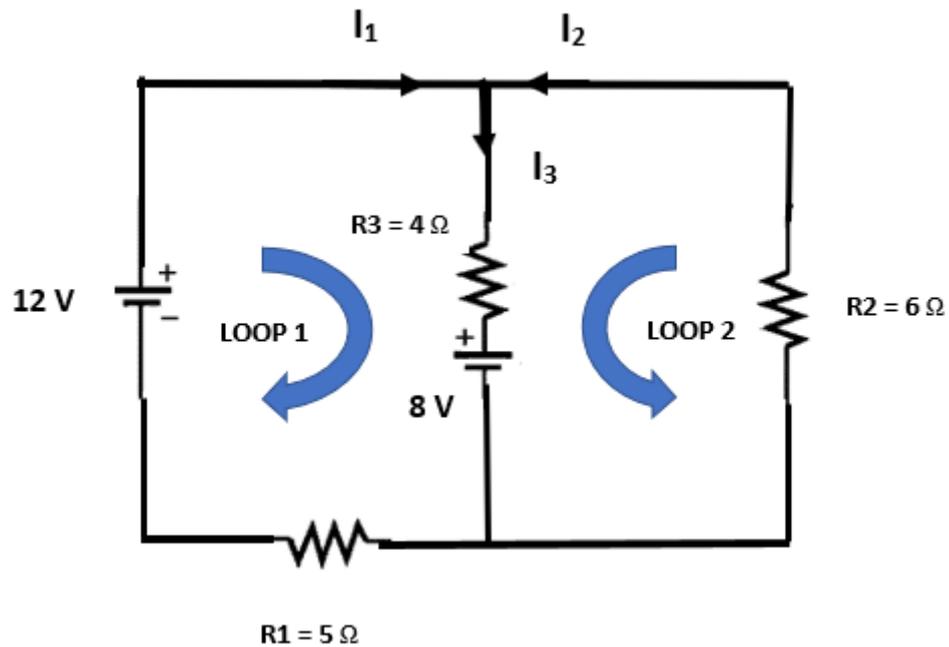


Figure 1(c)

Rajah 1(c)

QUESTION 2

SOALAN 2

- CLO1 (a) Define Capacitance.
Takrifkan Kapasitan.
- [3 marks]
[3 markah]
- CLO1 (b) There are three capacitors with value of $100\mu\text{F}$, $550\mu\text{F}$ and 1mF .
- i. Approximate the total capacitance, C_T if all the capacitors are connected in parallel.
Anggarkan jumlah kapasitan, C_T jika semua kapasitor disambung secara selari.
- [5 marks]
[5 markah]
- ii. Approximate the total capacitance, C_T if all the capacitors are connected in series.
Anggarkan jumlah kapasitan, C_T jika semua kapasitor disambung secara sesiri.
- [6 marks]
[6 markah]
- CLO1 (c) A series of RLC circuit with a resistance of 500Ω , inductance of 350mH and capacitance of $90\mu\text{F}$ is connected to a 200V , 50Hz AC supply.
Sebuah litar sesiri RLC berintangian 500Ω , berkearuhan 350mH dan berkemuatan $90\mu\text{F}$ disambungkan kepada satu bekalan kuasa AT 200V , 50Hz .
- i. Calculate circuit impedance, Z and current, I .
Kira galangan litar, Z dan arus, I .
- [8 marks]
[8 markah]
- ii. Sketch the impedance triangle with complete label.
Lakarkan segitiga galangan dengan label yang lengkap.
- [3 marks]
[3 markah]

QUESTION 3

SOALAN 3

- CLO1 (a) Direction of the magnetic field produced by the current in a solenoid can be determined using 2 methods. State these **TWO (2)** methods.
Arah medan magnet yang dijanakan oleh arus dalam sesuatu geglung boleh ditentukan menggunakan dua kaedah. Nyatakan DUA (2) kaedah ini.
- [4 marks]
[4 markah]
- CLO1 (b) Explain the electromagnetic effects when using **TWO (2)** conductors with the aid of a suitable diagram.
Jelaskan kesan elektromagnetik apabila menggunakan DUA (2) pengalir dengan menggunakan gambar rajah yang sesuai.
- [9 marks]
[9 markah]
- CLO1 (c) Part of a magnetic circuit is made of steel with a length of 120cm, a cross sectional area of 60cm^2 and a Relative Permeability, μ_r of 870. Given that the Total Magnetic Flux, ϕ is $900\mu\text{Wb}$,
Sebahagian daripada litar magnet diperbuat daripada keluli dengan panjang 120cm, luas keratan rentas 60cm^2 dan Kebolehtelapan Relatif 870. Diberi Jumlah Fluks Magnet ialah $900\mu\text{Wb}$,
- i. calculate the Absolute Permeability, μ_o .
kira Kebolehtelapan Mutlak, μ_o .
- [3 marks]
[3 markah]
- ii. calculate the Reluctance, S.
kira Keengganan, S.
- [5 marks]
[5 markah]
- iii. calculate the Magnetomotive, F_m .
kira Ketumpatan Fluks, F_m .
- [4 marks]
[4 markah]

QUESTION 4**SOALAN 4**

- CLO1 (a) Define the term of step-up transformer with the aid of a transformer diagram.
Takrifkan istilah pengubah langkah naik dengan bantuan gambar rajah pengubah.
- [4 marks]
[4 markah]
- CLO1 (b) A transformer construction consists of the primary and secondary windings which are connected by a magnetic core. Explain the basic construction of the transformer with the aid of a diagram.
Binaan pengubah terdiri daripada gegelung primer dan gegelung sekunder yang dihubungkan oleh teras magnet. Terangkan binaan asas suatu pengubah dengan bantuan gambar rajah.
- [10 marks]
[10 markah]
- CLO1 (c) A 100kVA, 200V/1000V, 50 Hz single-phase transformer has 100 primary turns. Calculate:
Sebuah pengubah fasa tunggal 100kVA, 200V/1000V, 50 Hz mempunyai 100 lilitan di gegelung primer. Kira:
- i. the current at primary winding, I_p and secondary winding, I_s .
arus di gegelung primer, I_p dan gegelung sekunder, I_s .

[6 marks]
[6 markah]

 - ii. the number of secondary turns, N_s .
bilangan lilitan gegelung sekunder, N_s .

[3 marks]
[3 markah]

 - iii. the expected ratio, K .
nisbah terjangka, K .

[2 marks]
[2 markah]

SOALAN TAMAT

Formula for Basic Electrical Principles**Ohms Law:**

$$V = IR \text{ or } I = \frac{V}{R} \text{ or } R = \frac{V}{I}$$

Charge: $Q = It$ **Resistivity:**

$$R = \frac{\rho l}{A} \text{ or } R = k \frac{l}{A} \text{ or } R = kl$$

Power:

$$P = I^2 R \text{ or } P = IV \text{ or } P = \frac{V^2}{R}$$

Electrical Energy: $E = Pt$ **Resistance:****Series:** $R_T = R_1 + R_2 + \dots + R_N$ **Parallel:**

$$R_T = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_N}}$$

Parallel 2 branches:

$$R_T = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

Voltage divider rule (VDR):

$$V_N = \left(\frac{R_N}{R_T} \right) V_T$$

Current divider rule (CDR):

$$I_N = \left(\frac{R_T}{R_N} \right) I_T$$

Current divider rule for 2 branches:

$$I_1 = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) I_T \text{ or } I_2 = \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) I_T$$

Charge on capacitor:

$$Q = CV \text{ or } C = \frac{Q}{V} \text{ or } V = \frac{Q}{C}$$

$$E = \frac{1}{2} QV$$

Capacitor in series:

$$C_T = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots + \frac{1}{C_N}}$$

Capacitor in parallel:

$$C_T = C_1 + C_2 + \dots + C_N$$

Inductor in series:

$$L_T = L_1 + L_2 + \dots + L_N$$

Inductor in parallel:

$$L_T = \frac{1}{\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3} + \dots + \frac{1}{L_N}}$$

Capacitive Reactance, X_C :

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC}$$

Inductive Reactance, X_L :

$$X_L = 2\pi fL$$

R-C series:

$$Z = \sqrt{R^2 + X_C^2}, \quad V = IZ$$

R-L series:

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}, \quad V = IZ$$

R-L-C series:

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_C - X_L)^2}, \quad V = IZ$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}, \quad V = IZ$$

Electromagnetic induction:

$$E = Blv \sin \theta$$

$$F_m = Hl, \quad F_m = IN, \quad F_m = S\phi$$

$$B = \frac{\phi}{A}, \quad \mu = \mu_0 \mu_r, \quad \mu = \frac{B}{H}$$

$$S = \frac{F_m}{\phi} = \frac{Hl}{BA} = \frac{l}{\left(\frac{B}{H}\right)A} = \frac{l}{\mu_0 \mu_r A}$$

Transformer:

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{V_2}{V_1} \text{ or } \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

$$S = V_1 I_1 = V_2 I_2$$

$$K = \frac{N_S}{N_P} = \frac{E_S}{E_P} = \frac{V_S}{V_P}$$