



BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN
JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK

PEPERIKSAAN AKHIR
SESI DISEMBER 2018

DEE6113: CMOS INTEGRATED CIRCUIT DESIGN

TARIKH : 27 APRIL 2019
MASA : 2.30 PETANG - 4.30 PETANG (2 JAM)

Kertas ini mengandungi **ENAM (6)** halaman bercetak.

Bahagian A: Struktur (4 soalan)

Bahagian B: Esei (2 soalan)

Dokumen sokongan yang disertakan : Tiada

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIARAHKAN

(CLO yang tertera hanya sebagai rujukan)

SECTION A : 60 MARKS
BAHAGIAN A : 60 MARKAH

INSTRUCTION:

This section consists of **FOUR (4)** structured questions. Answer **ALL** questions.

ARAHAN:

Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan berstruktur. Jawab semua soalan.

QUESTION 1
SOALAN 1

CLO1
C1

- (a) State **TWO (2)** advantages of integrated circuit.

Nyatakan DUA (2) kelebihan litar bersepadu.

[2 marks]
[2 markah]

CLO1
C2

- (b) Differentiate between discrete devices and integrated circuits.

Bezakan antara komponen diskret dan litar bersepadu.

[6 marks]
[6 markah]

CLO1
C2

- (c) Wet or Dry Oxidation are two methods used to produce oxide layer, known as silicon dioxide (SiO_2). Explain briefly the Dry oxidation process in IC fabrication.

Pengoksidaan basah atau kering adalah dua kaedah yang digunakan untuk menghasilkan lapisan oksida, yang dikenali sebagai silikon dioksida (SiO_2). Terangkan secara ringkas proses pengoksidaan kering dalam fabrikasi IC.

[7 marks]
[7 markah]

QUESTION 2
SOALAN 2

CLO1
C1

- (a) Draw the cross section of PMOS transistor.

Lukiskan keratan rentas bahagian PMOS transistor.

[2 marks]
 [2 markah]

CLO1
C3

- (b) Sketch the switch of static CMOS inverter when:

- i. $V_{in} = 0$
- ii. $V_{in} = V_{dd}$

Lakarkan suis statik CMOS penyongsang ketika:

- i. $V_{in} = 0$
- ii. $V_{in} = V_{dd}$

[6 marks]
 [6 markah]

CLO1
C3

- (c) Figure A2 (c) shows a propagation delay curve of a real CMOS inverter. Referring to the curve, calculate the values of response time of the gate from low to high output transition (t_{pLH}), the response time of the gate from high to low output transition (t_{pHL}) and the propagation delay (t_p).

Rajah A2 (c) menunjukkan lengkok lengah perambatan daripada penyongsang CMOS sebenar. Merujuk kepada lengkok tersebut, kirakan nilai masa tindak balas untuk peralihan keluaran yang rendah hingga tinggi (t_{pLH}), masa tindak balas untuk peralihan keluaran yang tinggi ke tahap rendah (t_{pHL}) dan lengah perambatan (t_p).

 


Figure A2(c) / Rajah A2(c)

[7 marks]
[7 markah]

QUESTION 3 SOALAN 3

CLO2
C3

- (a) Sketch the block diagrams of a combinational logic circuit and sequential logic circuit.

Lakarkan gambarajah blok litar logik gabungan dan litar logik berujukan.

[5 marks]
[5 markah]

CLO2
C3

- (b) Draw the construction of pull-up network (PUN) of NOR gate using only NMOS transistors.

Lukiskan binaan pull-up network (PUN) menggunakan get TAK-DAN sahaja bagi transistor NMOS.

[5 marks]
[5 markah]

CLO2
C3

- (c) Draw the construction of pseudo NMOS ratioed logic using resistive load.

Lukiskan binaan logik bagi pseudo NMOS ratioed yang menggunakan beban rintangan.

[5 marks]
[5 markah]

QUESTION 4
SOALAN 4

CLO1
C1

- (a) Define the gate array in an integrated circuit design.

Takrifkan tatasusunan get dalam reka bentuk litar bersepadu.

[2 marks]
[2 markah]

CLO1
C3

- (b) Draw the block diagram of a Programmable Logic Device (PLD) logic.

Lukiskan rajah blok logik Programmable Logic Device (PLD).

[6 marks]
[6 markah]

CLO1
C3

- (c) Illustrate a Programmable Array Logic (PAL) using the following functions:

$$f_1 = \overline{x_1} \overline{x_2} x_3 + x_1 \overline{x_2} \overline{x_3}$$

$$f_2 = \overline{x_1} \overline{x_2} + x_1 \overline{x_3}$$

Gambarkan Programmable Array Logic (PAL) dengan menggunakan fungsi berikut:

$$f_1 = \overline{x_1} \overline{x_2} x_3 + x_1 \overline{x_2} \overline{x_3}$$

$$f_2 = \overline{x_1} \overline{x_2} + x_1 \overline{x_3}$$

[7 marks]
[7 markah]

SECTION B : 40 MARKS
BAHAGIAN B : 40 MARKAH

INSTRUCTION:

This section consists of **TWO (2)** essay questions. Answer **ALL** questions.

ARAHAN:

Bahagian ini mengandungi TIGA (3) soalan esei. Jawab SEMUA soalan.

QUESTION 1

SOALAN 1

CLO2
C3

Draw a CMOS static circuit and stick diagram of the complex Boolean functions as given below.

Lukiskan litar statik dan rajah lidi bagi CMOS untuk fungsi Boolean seperti di bawah.

$$F = \overline{(A \cdot B) + E + (C \cdot D)}$$

[20 marks]
[20 markah]

QUESTION 2

SOALAN 2

CLO2
C5

Design a combinational logic circuit based on complex Boolean Function below and modify the circuit to Pseudo Nmos:

Rekabentuk litar gabungan logik berdasarkan persamaan kompleks 'Boolean' di bawah dan ubahsuaikan litar tersebut kepada Pseudo Nmos:

$$F = \overline{(D + A \cdot (B + C))}$$

[20 marks]
[20 markah]

SOALAN TAMAT